



*Figur 1*

Beräkna den utvecklade effekten P i resistansen  $R_L$

Figur 1:  $U_0=12\text{V}$ ,  $I=10\text{A}$ ,  $R_L=0.8\ \Omega$

**Solution:**

- The formula for power (P) in the circuit is  $P = I^2 * R$

Now, using the given values:

- $U_0 = 12\text{V}$
- $I = 10\text{A}$
- $R_L = 0.8\ \Omega$  (external resistance)

**The Final calculations:**

$$P = 10^2 * (0.8)$$

$$P = 100 * 0.8$$

$$P = 80\text{ W}$$